

# Sommaire

<b>La sécurité</b> .....	5
<b>Les prises de courant</b> .....	7
<b>Les prises confort</b> .....	8
<b>Les prises commandées</b> .....	11
<b>La cuisine</b> .....	15
<b>Les circuits spécialisés</b> .....	16
<b>L'éclairage</b> .....	22
<b>Le simple allumage</b> .....	22
<b>L'interrupteur à voyant</b> .....	26
<b>Le double allumage</b> .....	28
<b>Le va-et-vient</b> .....	30
<b>Le permutateur</b> .....	32
<b>Les télérupteurs</b> .....	34
<b>Le variateur</b> .....	40
<b>Le télévariateur</b> .....	43
<b>Les commandes à distance</b> .....	47

<b>Les commandes automatiques</b> .....	49
<b>L'interrupteur crépusculaire</b> .....	53
<b>L'interrupteur horaire</b> .....	53
<b>Exemple de circuit d'éclairage pour une chambre</b> .....	54
<b>L'accueil des visiteurs</b> .....	55
<b>Les sonnettes</b> .....	56
<b>Les portiers interphones</b> .....	58
<b>Le portier vidéo</b> .....	61
<b>Les commandes dédiées</b> .....	62
<b>Les volets roulants</b> .....	63
<b>Les stores bannes</b> .....	65
<b>Chauffe-eau et chaudières</b> .....	66
<b>Les chauffe-eau thermodynamiques</b> .....	70
<b>La ventilation mécanique</b> .....	73
<b>Les indicateurs de consommation</b> .....	77