

Sommaire

Les symboles.....	5
Les types de schémas.....	6
Les symboles normalisés pour les plans architecturaux.....	7
Le plan architectural et le schéma unifilaire.....	8
Le schéma général unifilaire et le schéma de câblage simplifié.....	9
Les circuits d'éclairage.....	11
A-01 Simple allumage.....	12
A-02 Interrupteur à voyant.....	14
A-03 Double allumage.....	16
A-04 Va-et-vient.....	18
A-05 Permutateur.....	20
A-06 Télerrupteur.....	22
A-06-2 Télerrupteurs bipolaire et TBTS.....	24
A-07 Interrupteur gradateur.....	26
A-07-2 Gradateur avec commandes supplémentaires.....	28
A-08 Télévariateur.....	30
A-08-2 Télévariateur pour tubes fluorescents.....	32
A-09 Minuterie.....	34
A-10 Détecteur de présence.....	36
A-10-2 Commande à ondes radio.....	38
A-11 Interrupteur crépusculaire.....	40

Les circuits de prises et spécialisés	43
B-01 Prises de courant	44
B-02 Prises commandées	46
B-03 Circuit spécialisé	48
B-04 Chauffe-eau électrique et chaudière	50
B-05 Chauffe-eau thermodynamique	52
B-06 Appareils de chauffage	54
B-06-2 Planchers et plafonds rayonnants électriques	56
B-07 VMC simple flux	58
B-08 Volet roulant	60
B-09 Store banne	62
L'accueil des visiteurs	65
C-01 Sonnette, carillon	66
C-02 Portier interphone	68
C-03 Portier vidéo	70
C-03-2 Interphone à deux fils	72
Équipements types de locaux d'habitation	73
D-01 Couloirs et circulations	74
D-02 Chambres	76
D-03 Séjour	78
D-04 Cuisine	80
D-05 Salle de bains	82
D-06 Garage, sous-sol	84
D-07 Schémas unifilaires d'installation	86
D-08 Schéma d'installation normalisé	92